
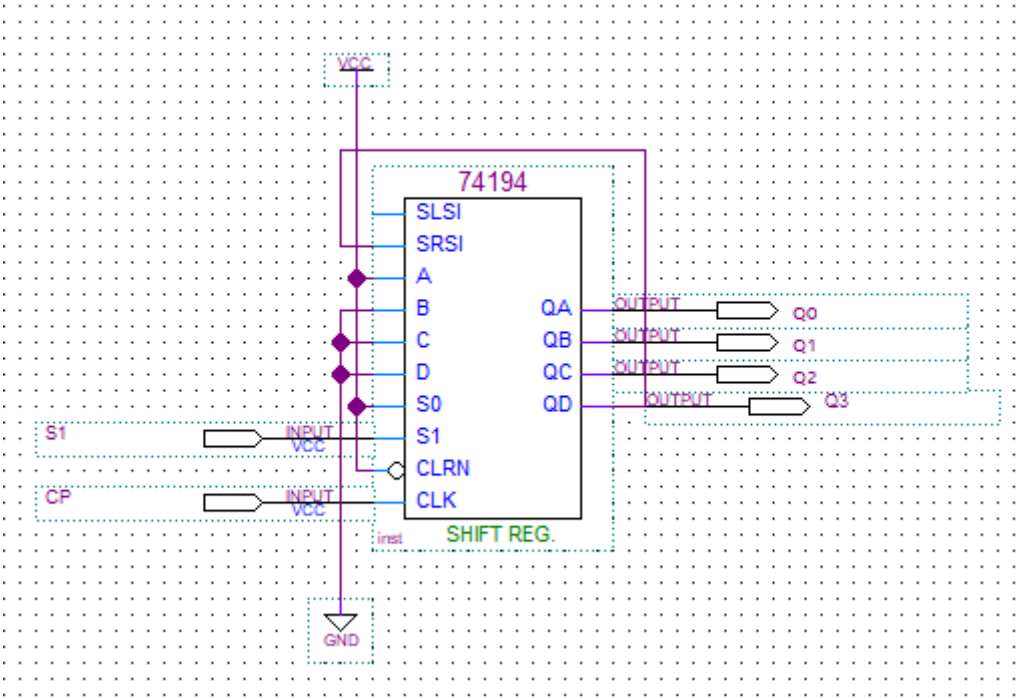


1 实验 1

1.1 电路图

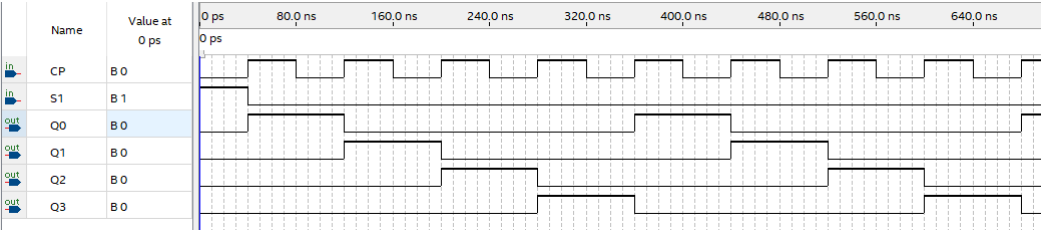

1.2 波形图




2 实验 2

2.1 问题分析

可以用 D 触发器实现模 8 异步加法器，再加上 74138 即可。
此外，由于第一个大周期内存在录入输入的问题，所以从第二个大周期开始才是正确的波形（之后都是正确的波形）。

2.2 电路图

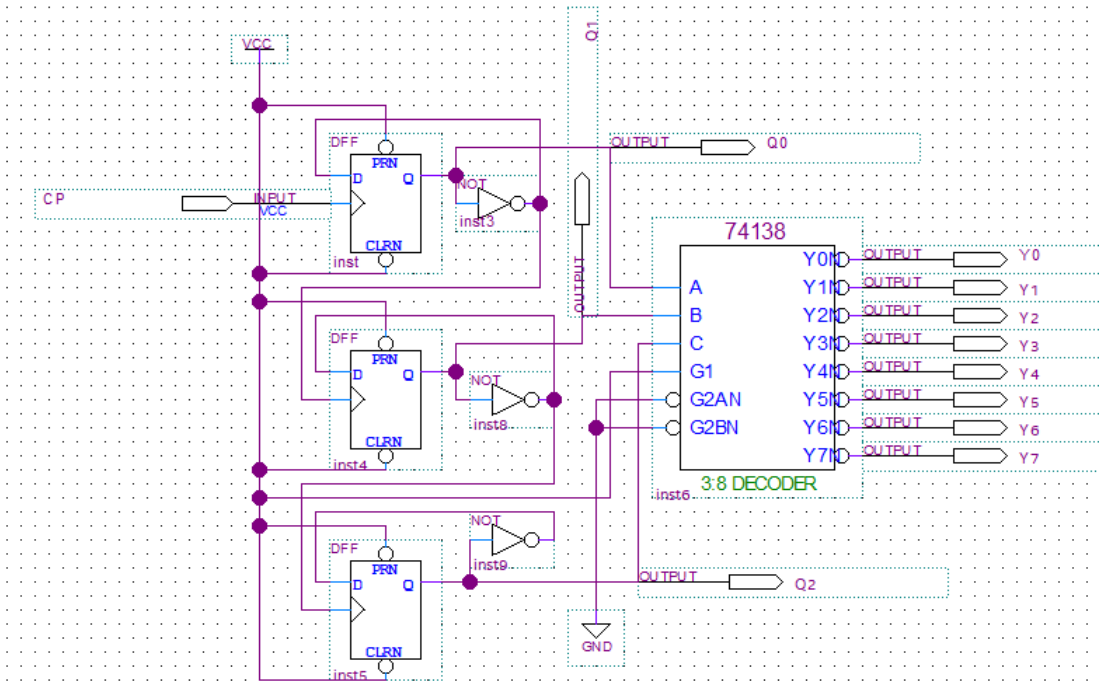

2.3 波形图

由于第一个大周期内存在录入输入的问题，所以从第二个大周期开始才是正确的波形（之后都是正确的波形）。

